

Carga RC en paralelo $R > Z_0$

